


### 概述

LMV358(双路)是一款轨到轨输入、输出电压反馈、低功耗的运算放大器。低功耗的运算放大器。其拥有较宽的输入共模电压和输出摆幅；最低工作电压可达2.1V,最大工作电压推荐为5.5V。各类袖珍或便携式立体收录机中用作功率放大器。


LMV358具有在每路运放约45 $\mu$ A功耗的情况下能提供1.1MHz增益带宽积。具有极低的输入偏置电流(约10pA级),可用于集成,光电二极管放大器和压电传感器。轨到轨输入和输出缓冲也用于单电源系统中的特定集成电路设计。

该系列放大器的应用包括安全监测,便捷式设备,电池和电源供应的控制,低功耗传感器系统中的信号处理和接口。

SOP-8

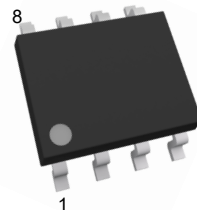

引脚图

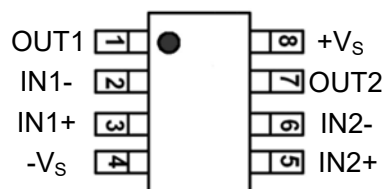

### 特点

- 低功耗
- 轨到轨输入和输出, 典型0.8mV的 $V_{OS}$
- 单位增益稳定
- 增益带宽积1.1MHz
- 低输入偏置电流: 10pA级, < 1nA
- 2.1V~5.5V的工作电压
- 低工作电流: 45 $\mu$ A每通道
- 小型封装

### 引脚功能

引脚序号	符号	功能	引脚序号	符号	功能
1	OUT1	运算放大器 1 输出	5	IN2+	正相输入 2
2	IN1-	反相输入 1	6	IN2-	反相输入 2
3	IN1+	正相输入 1	7	OUT2	运算放大器 2 输出
4	-Vs	负电源输入	8	+Vs	正电源输入



极性参数(绝对最大值, 若无其他规定,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )

参数名称	符号	数值	单位
供电电压(+ $V_S$ →- $V_S$ )	$V_{CC}$	7.5	V
输入共模电压	$V_{ICR}$	$-V_S-0.5\sim+V_S+0.5$	V
最大工作结温	$T_J$	150	$^{\circ}\text{C}$
工作环境温度	$T_{OPR}$	-40~85	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度	$T_{STG}$	-50~150	$^{\circ}\text{C}$
引线温度范围(焊接 10 秒)	$T_L$	260	$^{\circ}\text{C}$

注意: 超过以上极限值有可能造成芯片的永久性损坏。工作在极限值条件下, 亦会影响器件的可靠性。静电放电也会造成芯片的损坏, 建议对集成电路做一定的预防措施。不遵守正确的搬运与安装上机, 也会造成损坏。精密集成电路可能更容易受到损坏, 因为很小的参数变化可能会导致该器件不符合其公布的规格。



## 电性参数


$R_L=100K\Omega$  Connected to  $V_S/2$  and  $V_{OUT}=V_S/2$ ,  $T_A=25^\circ C$ , 若无其他特殊规定。

参数	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
输入失调电压	$V_{OS}$		--	$\pm 0.8$	$\pm 5$	mV
输入失调电流	$I_{OS}$		--	10	--	pA
输入偏置电流	$I_B$		--	10	--	pA
输入共模电压范围	$V_{CM}$	$V_S=5.5V$	--	-0.1-5.6	--	V
输入失调电压漂移	$\Delta V_{OS}/\Delta T$		--	2.7	--	$\mu V/^\circ C$
开环增益	$A_{OL}$	$R_L=5K\Omega, V_O=0.1\sim 4.9V$	70	80	--	dB
		$R_L=100K\Omega, V_O=0.035\sim 4.965V$	80	84	--	dB
共模抑制比	CMRR	$V_S=5.5, V_{CM}=0.1\sim 4V$	62	70	--	dB
		$V_S=5.5, V_{CM}=0.1\sim 5.6V$	56	68	--	dB
工作电压范围	$V_W$		2.1	--	5.5	V
电源抑制比	PSRR	$V_S=2.5V\sim 5.5V, V_{CM}=(-V_S)+0.5V$	60	80	--	dB
静态电流	$I_Q$	$I_{OUT}=0$	--	45	75	$\mu A$
增益带宽积	GBP	$CL=100pF$	--	1.1	--	MHz
转换速率	SR	$G=1, 2V$ Output Step	--	0.5	--	$V/\mu s$
电压噪声密度	en	$f=1KHz$	--	27	--	$nV/\sqrt{Hz}$
		$f=10KHz$	--	20	--	
输出电流	$I_{OUT}$		18	30	--	mA
输出电压摆幅	$V_{OH}$	$R_L=100K\Omega$	--	0.008	--	V
	$V_{OL}$	$R_L=10K\Omega$	--	0.08	--	V

### 典型应用图

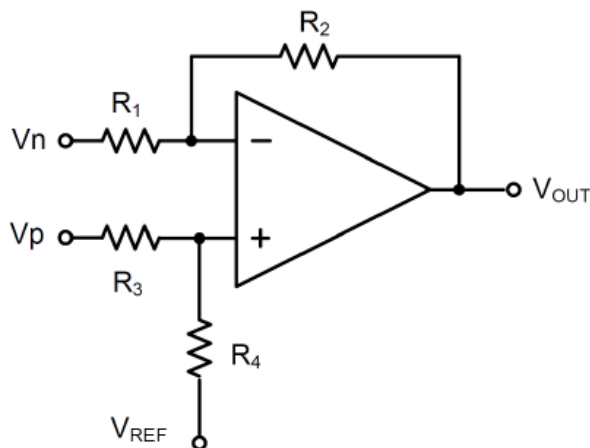
#### 1. 差分放大器

如下图所示，若电阻相等， $(R_4 / R_3 = R_2 / R_1)$ ，那输出  $V_{OUT} = (V_p - V_n) \times R_2 / R_1 + V_{REF}$




#### 2. 仪表放大器

如下图和上图 功能相同，但是输入为高阻抗






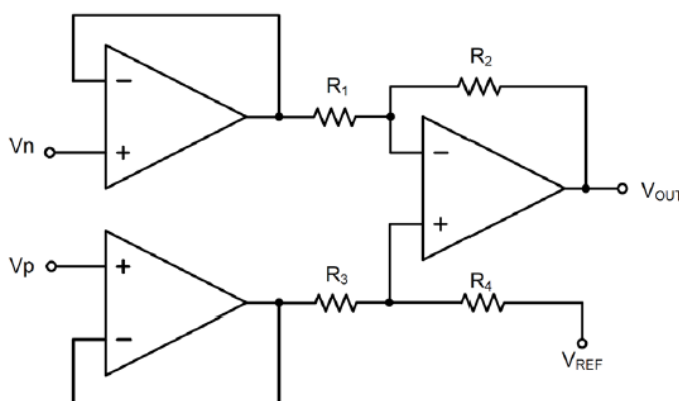





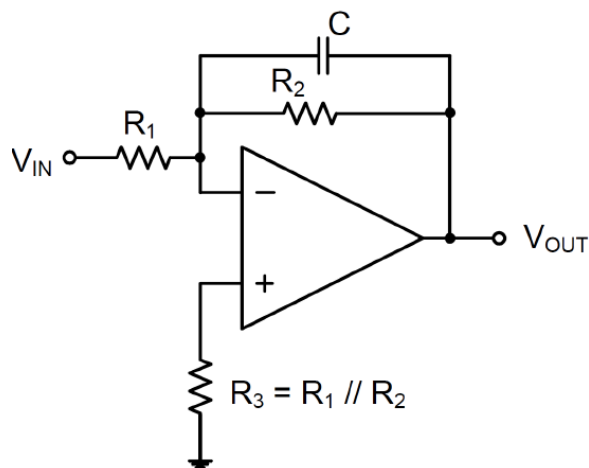
#### 3. 低通有源滤波

下图的低通滤波电路，拥有一个 $(-R_2 / R_1)$  直流增益 和在频率为 $1/2 \pi R_2 C$  拐角-3dB。需确保滤波器在放大器的带宽内，大反馈的电阻在高速时易伴随寄生电容，从而造成震荡等不良影响。保持尽可能的电阻值，并考虑合适的输出的负载。



### 典型曲线图

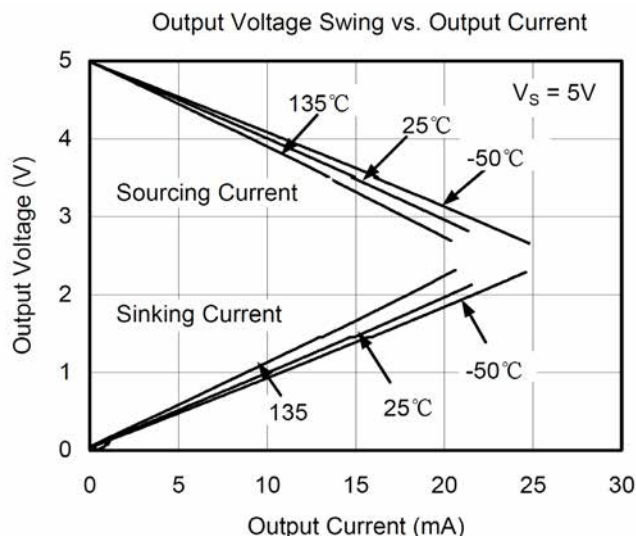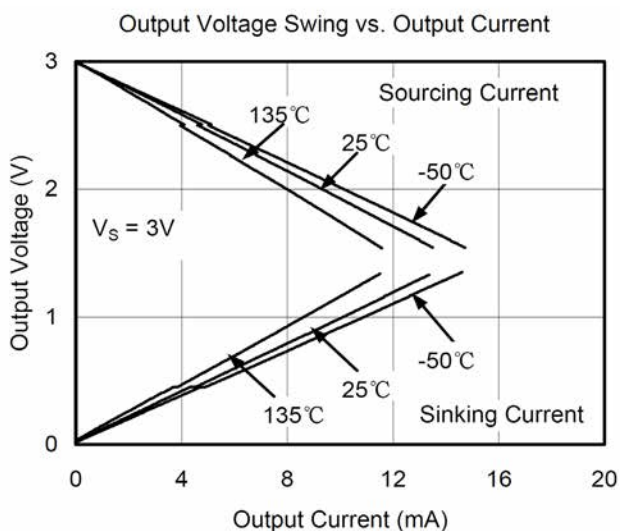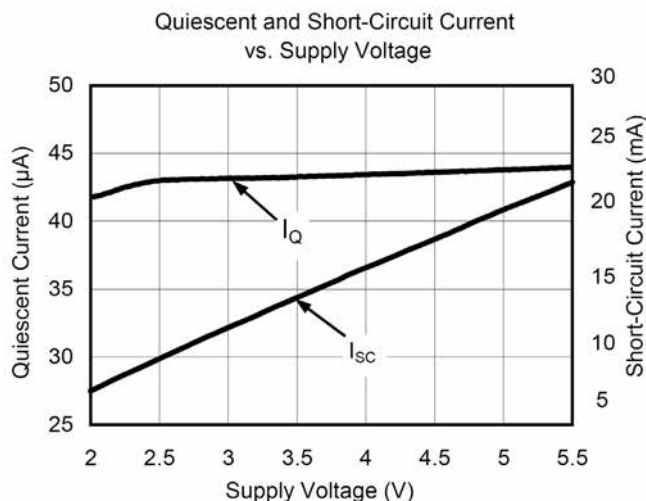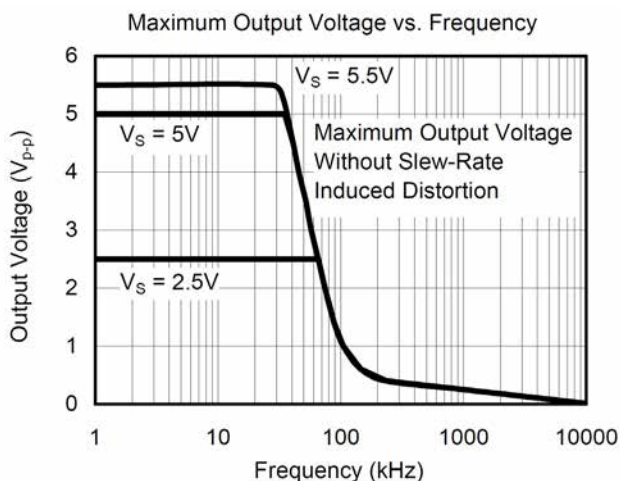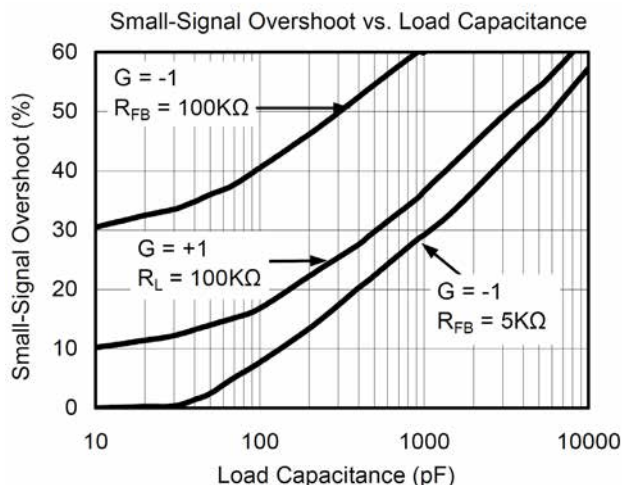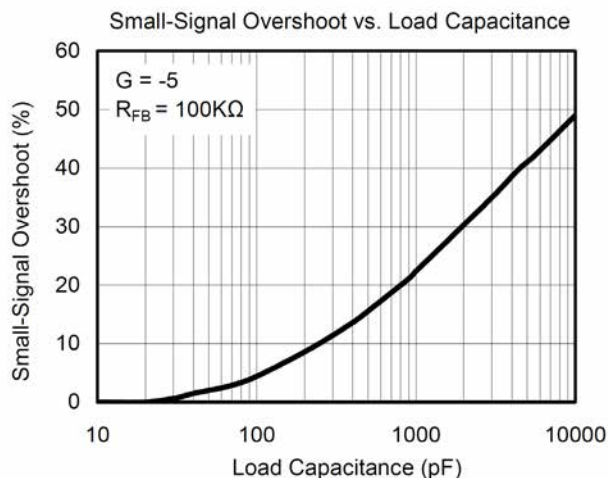


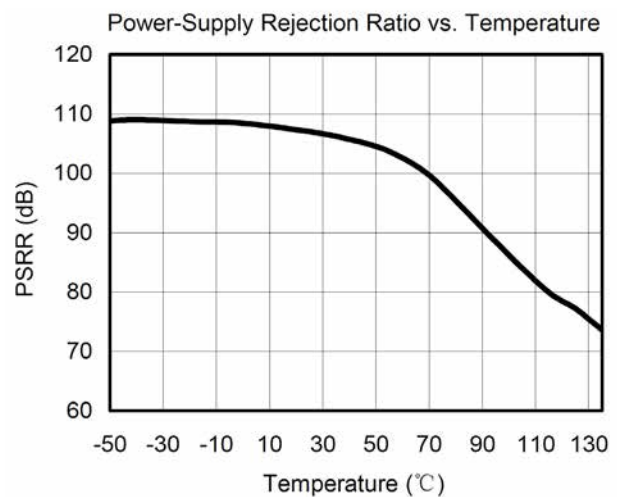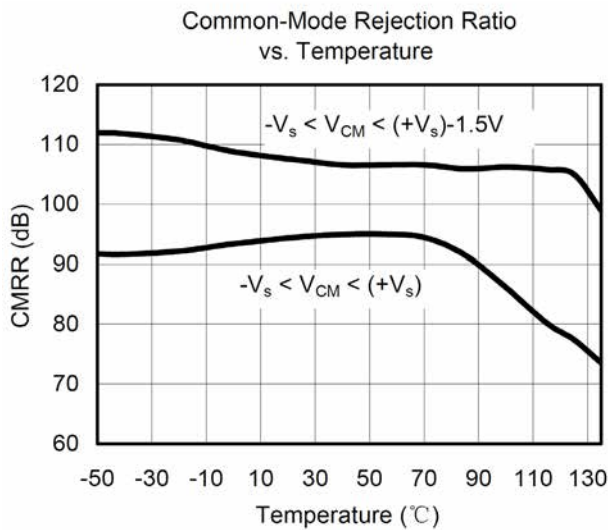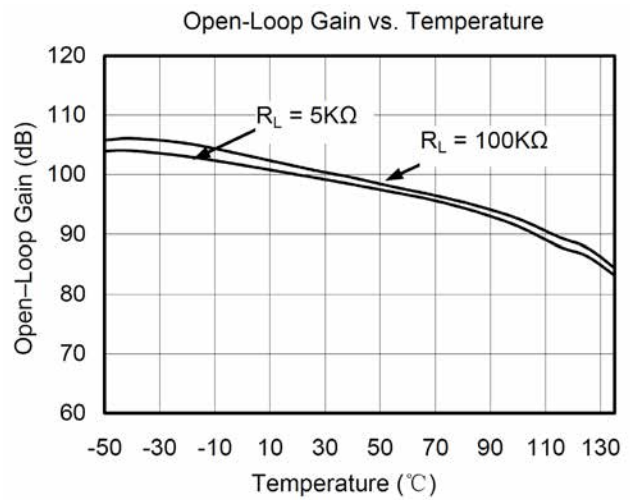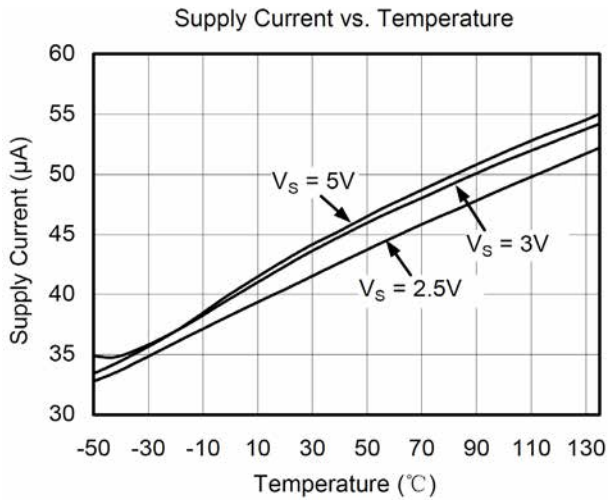

### Package Outline

SOP-8

Dimensions in mm

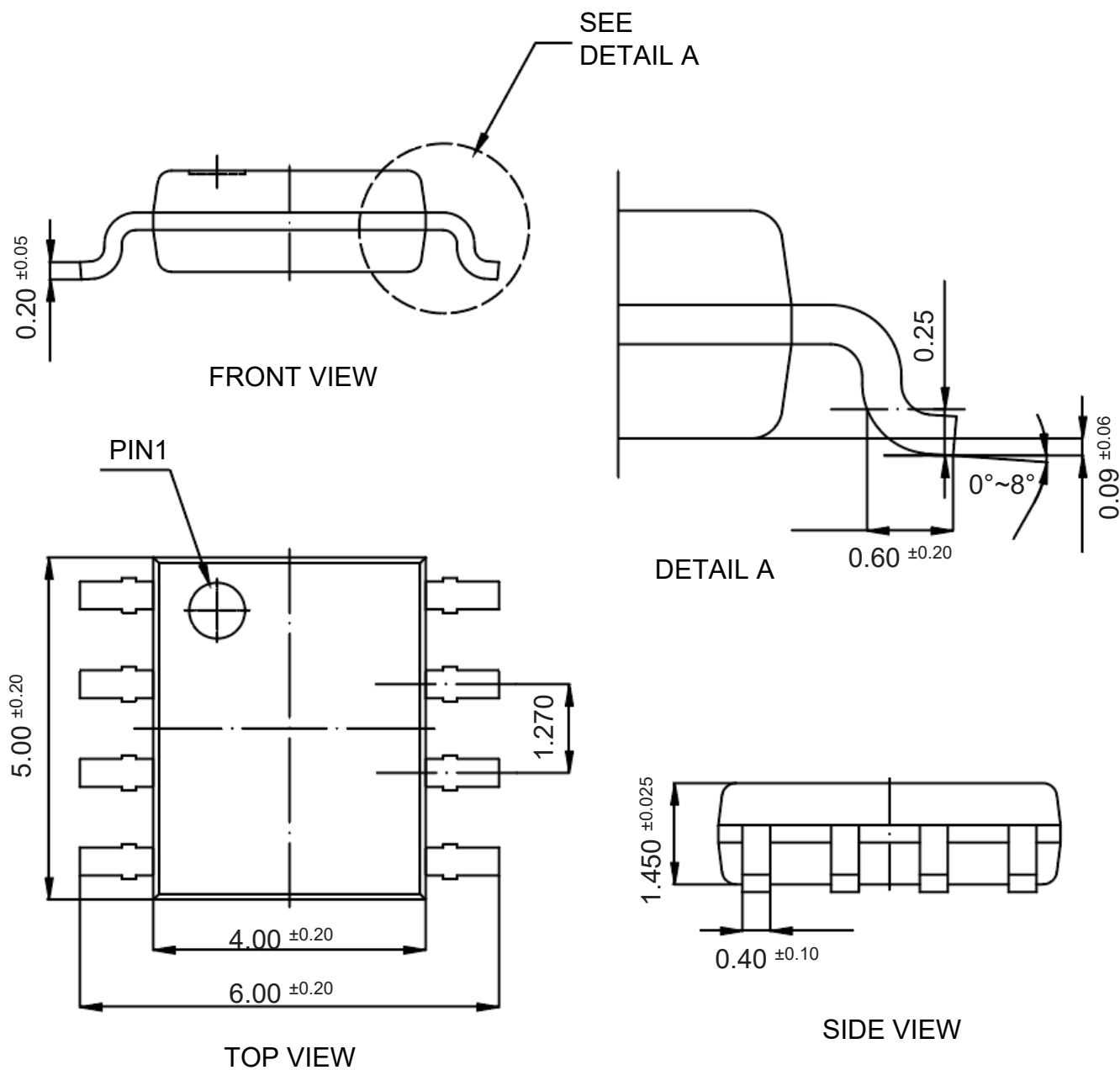

### Ordering Information

Device	Package	Shipping
LMV358	SOP-8	4,000PCS/Reel&13inches